

Ana Clara Brusamarello Barbosa
2121101054

Jonathan Gotz
2121101052

$$a) R = \frac{V_f - V_{led}}{I_{led}} = \frac{5 - 2}{0,01} = 300 \Omega$$

LARANJA PRETO MARROM
3 0 $\times 10$

b) foi usado $R = 330 \Omega$

LARANJA LARANJA MARROM
3 3 $\times 10$

c) $R = 1,12 V$

$$V_{led} = 1.86 \text{ V}$$

$$V_f = 2.99 \text{ V}$$

$$d) \quad 1.12 = \frac{2.99 - 1.86}{I_{led}}$$

$$I_{led} \cdot 1.12 = 1.13$$

$$I_{led} = 1.00892857 \text{ A}$$

$$e) \quad V_{resistor} = 3.02 \text{ V}$$

$$V_{led} = 1.98 \text{ V}$$

$$I_{led} = 9.16 \text{ mA}$$



